

LabH2 report

PB21000039 陈骆鑫

实验目的与内容

1. 在PPT提供寄存器堆模块的基础上修改，使其满足RISC-V的要求。
2. 实现对分布式存储双端口器的排序，并结合串行调试模块SDU_DM调试。

逻辑设计

1. 寄存器堆设计：

- 已经给出了代码主体，只需要使0号寄存器始终为0。这部分较为简单，只要对读/写地址特判，在为0时输出0/不做操作。

```
1  module register_file (  
2      input      clk,          //时钟  
3      input  [4:0] ra1, ra2,    //读地址  
4      output [31:0] rd1, rd2,   //读数据  
5      input  [4:0] wa,          //写地址  
6      input  [31:0] wd,         //写数据  
7      input      we            //写使能  
8  );  
9      reg [31:0] rf[1:31];      //寄存器堆  
10  
11      assign rd1 = ra1 ? rf[ra1] : 0;    //读操作  
12      assign rd2 = ra2 ? rf[ra2] : 0;  
13  
14      always @(posedge clk)  
15          if (we)  
16              if (wa) rf[wa] <= wd;    //写操作  
17  endmodule
```

2. 排序模块


- 类似数电实验，仍选择较为容易实现的冒泡排序。
- 为了更容易实现，这里选择进一步修改后的（或者说另一种版本的）冒泡排序，C语言伪代码如下：

```


1  bool flag = true;
2  while (flag) {
3      flag = false;
4      for (int i = 1; i < n; i++) {
5          if (a[i] > a[i + 1]) {
6              flag = true;
7              int t = a[i];
8              a[i] = a[i + 1];
9              a[i + 1] = t;
10         }
11     }
12 }

```

- 修改为数字系统描述，设计出状态转换图如下：

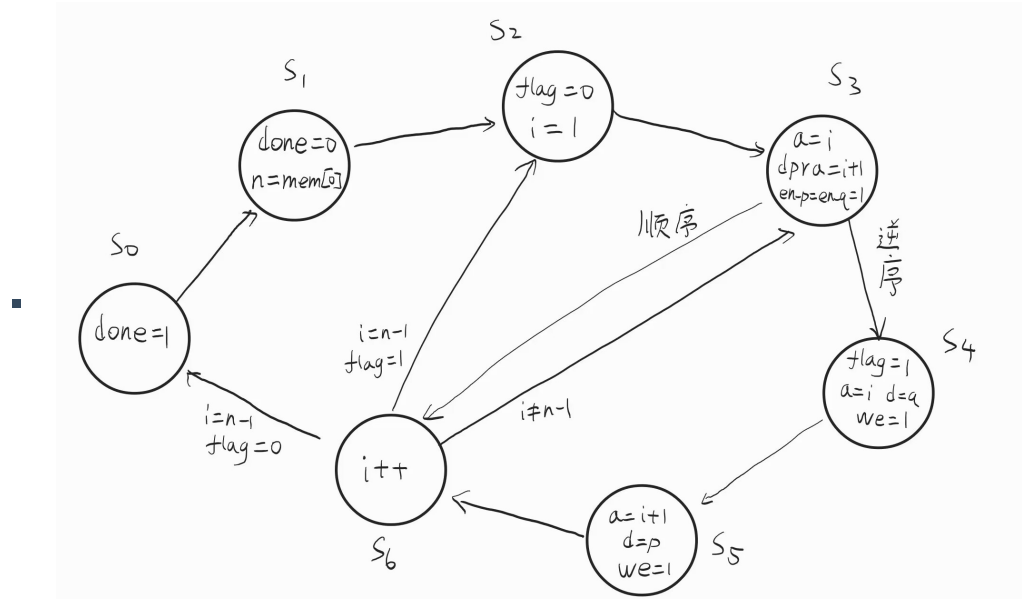

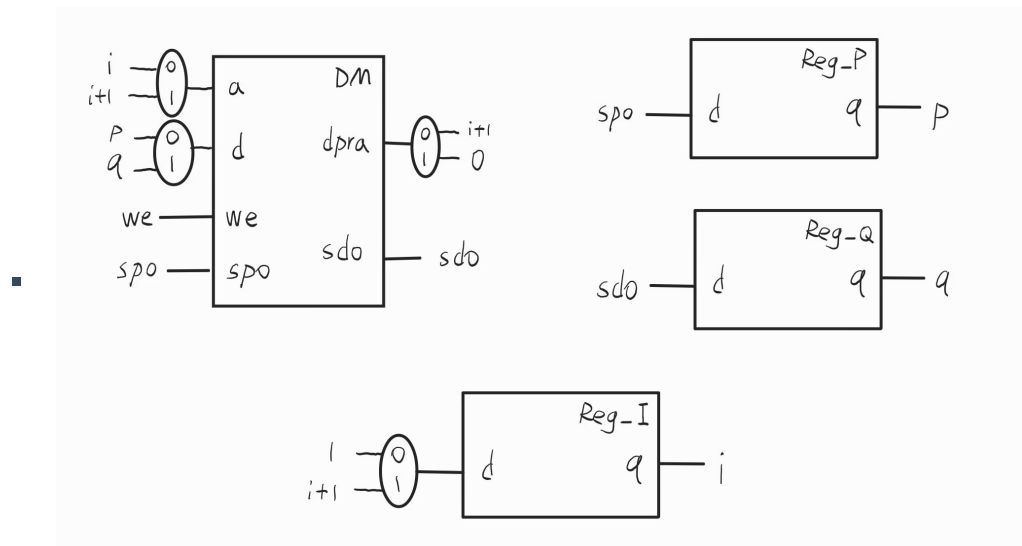- 仍然使用结构化的数据通路描述方式。与状态转换图对应的数据通路如下：（避免图较乱，没有对数据连线）



- 注意要与SDU_DM结合，需要根据是否完成排序（即done信号），对存储器的输入信号进行选择（输出可以共用）。这部分可最终在最外层完成，没有体现在数据通路图上。
- 另外，需要对时钟周期计数。这部分可使用单独的一个计数器实现。
 - 由于冒泡排序效率较低且数据量较大，实际显示的是时钟周期数右移8位后的值。
- 控制单元代码如下：

- 如果采用原方案，综合后发现延时超过时钟周期，主要是因为存储器过大影响了布线，产生了很大的线延迟（关键路径10ns，线延迟7ns以上）。为了方便，直接更改了状态行为，不在S3判断状态转移，而直接进入S4、S5，并在S4、S5根据已经读取出的数据判断是否写数据。这样做使得最后时间要求得以满足，但时钟周期数增加了。

- （实际上这样也有优化的空间，但我没有进一步去更改）

- ```

1 module control_unit(
2 input clk, rstn, run,
3 input loop_bound, rev_order, flag_out,
4 output reg sel_dpra, en_n,
5 output reg en_flag, flag_in,
6 output reg en_i, sel_i,
7 output reg sel_a,
8 output reg en_p, en_q,
9 output reg sel_d,
10 output reg srt_we,
11 output reg done_rev
12);
13
14 reg [2:0] cs, ns;
15
16 parameter S0 = 3'd0, S1 = 3'd1, S2 = 3'd2, S3 = 3'd3, S4 =
3'd4, S5 = 3'd5, S6 = 3'd6, S7 = 3'd7;
17
18 always @(posedge clk, negedge rstn) begin
19 if (!rstn) cs <= S0;
20 else cs <= ns;
21 end
22
23 always @(*) begin
24 ns = cs;
25 sel_dpra = 0; en_n = 0;
26 en_flag = 0; flag_in = 0;
27 en_i = 0; sel_i = 0;
28 sel_a = 0;
29 en_p = 0; en_q = 0;
30 sel_d = 0;
31 srt_we = 0;
32 done_rev = 0;
33 case (cs)
34 S0: begin
35 if (run) begin
36 ns = S1;
37 end
38 else ns = S0;
39 end
40
41 S1: begin
42 done_rev = 1;
43 ns = S2;
44 end
45
46 S2: begin
47 en_flag = 1; flag_in = 0;
48 en_i = 1; sel_i = 0; // i = 1
49 sel_dpra = 1; en_n = 1; // n = mem[0]
50 ns = S3;

```

```

51 end
52
53 S3: begin
54 sel_a = 0; sel_dpra = 0; // i and i + 1
55 en_p = 1; en_q = 1;
56 ns = S4;
57 end
58
59 S4: begin
60 if (rev_order) begin
61 en_flag = 1; flag_in = 1;
62 end
63 sel_a = 0; sel_d = 1; // mem[i] = q
64 srt_we = rev_order;
65 ns = S5;
66 end
67
68 S5: begin
69 sel_a = 1; sel_d = 0; // mem[i + 1] = p
70 srt_we = rev_order;
71 ns = S6;
72 end
73
74 S6: begin
75 en_i = 1; sel_i = 1;
76 if (loop_bound) begin
77 if (flag_out) ns = S2;
78 else ns = S7;
79 end
80 else ns = S3;
81 end
82
83 S7: begin
84 done_rev = 1;
85 ns = S0;
86 end
87 endcase
88 end
89 endmodule

```

- 数据通路代码如下：

```

1 module sort (
2 input clk, // 时钟
3 input rstn, // 复位
4 input run, // 启动排序
5 output reg done, // 排序结束标志
6 output [15:0] cycles, // 排序耗费时钟周期数
7
8 // SDU_DM接口
9 input [31:0] addr, // 读/写地址
10 output [31:0] dout, // 读取数据
11 input [31:0] din, // 写入数据
12 input we, // 写使能
13 input clk_ld // 写时钟
14);
15 wire [31:0] spo, dpo;
16 wire [31:0] i_out, p_out, q_out, n_out;

```

```

17
18 wire en_i, sel_i;
19 register #(
20 .WIDTH(32)
21) REG_I (
22 .clk (clk),
23 .rstn (rstn),
24 .en (en_i),
25 .d (sel_i ? i_out + 1: 1),
26 .q (i_out)
27);
28
29 wire en_p;
30 register #(
31 .WIDTH(32)
32) REG_P (
33 .clk (clk),
34 .rstn (rstn),
35 .en (en_p),
36 .d (spo),
37 .q (p_out)
38);
39
40 wire en_q;
41 register #(
42 .WIDTH(32)
43) REG_Q (
44 .clk (clk),
45 .rstn (rstn),
46 .en (en_q),
47 .d (dpo),
48 .q (q_out)
49);
50
51 wire en_n;
52 register #(
53 .WIDTH(32)
54) REG_N (
55 .clk (clk),
56 .rstn (rstn),
57 .en (en_n),
58 .d (dpo),
59 .q (n_out)
60);
61
62 wire en_flag, flag_in, flag_out;
63 register #(
64 .WIDTH(1)
65) REG_FLAG (
66 .clk (clk),
67 .rstn (rstn),
68 .en (en_flag),
69 .d (flag_in),
70 .q (flag_out)
71);
72
73 wire [31:0] a_in, d_in, dpra;
74 wire sel_a, sel_d, sel_dpra;

```

```

75 wire srt_we;
76 assign a_in = (done ? addr : (sel_a ? (i_out + 1): i_out));
77 assign d_in = sel_d ? q_out : p_out;
78 assign dpra = sel_dpra ? 0 : (i_out + 1);
79
80 dist_mem_gen_0 DM (
81 .a(a_in[7:0]), // input wire [7:0] a
82 .d((done ? din : d_in)), // input wire [31:0] d
83 .dpra(dpra[7:0]), // input wire [7:0]
84 .clk(done ? clk_ld : clk), // input wire clk
85 .we(done ? we : srt_we), // input wire we
86 .spo(spo), // output wire [31:0]
87 .dpo(dpo) // output wire [31:0]
88);
89
90 assign dout = spo;
91
92 wire loop_bound, rev_order;
93
94 assign loop_bound = (i_out == n_out - 1);
95 assign rev_order = (p_out > q_out);
96
97 wire run_ps;
98
99 take_posedge PS_RUN(
100 .x (run),
101 .clk (clk),
102 .rstn (rstn),
103 .y (run_ps)
104);
105
106 wire done_rev;
107
108 control_unit CU(
109 .clk (clk),
110 .rstn (rstn),
111 .run (run_ps),
112 .loop_bound (loop_bound),
113 .rev_order (rev_order),
114 .flag_out (flag_out),
115 .sel_dpra (sel_dpra),
116 .en_n (en_n),
117 .en_flag (en_flag),
118 .flag_in (flag_in),
119 .en_i (en_i),
120 .sel_i (sel_i),
121 .sel_a (sel_a),
122 .en_p (en_p),
123 .en_q (en_q),
124 .sel_d (sel_d),
125 .srt_we (srt_we),
126 .done_rev (done_rev)
127);
128
129 always @(posedge clk, negedge rstn) begin

```


```
130 if (!rstn) begin
131 done <= 1;
132 end
133 else done <= done ^ done_rev;
134 end
135
136 cycle_counter CCNT(
137 .clk (clk),
138 .rstn (rstn),
139 .done (done),
140 .cycles (cycles)
141);
142 endmodule
```

- 这不是最外层模块，最外层模块负责与SDU\_DM结合。

## 仿真结果与分析


### 1. 对寄存器堆的仿真：

- 这部分仿真主要是为了确认时序的正确性以及0号寄存器处理的正确性。

 

 
### 2. 对排序的仿真：

- 这部分的仿真较为复杂，主要是在结果不正确时，确认出现错误的第一个位置；在此只展示一部分。



## 电路设计与分析


### 1. 寄存器堆：

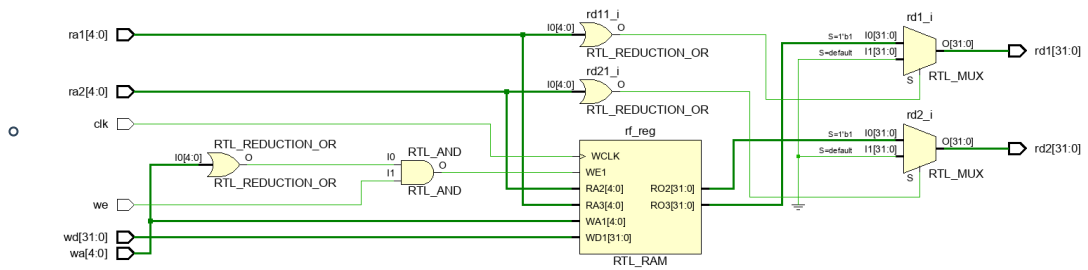

- 可以看到至少在寄存器堆这个程序中，vivado还是比较智能的，成功理解了我的想法.....

## 2. 排序模块：

- 生成的RTL电路图比较杂乱.....

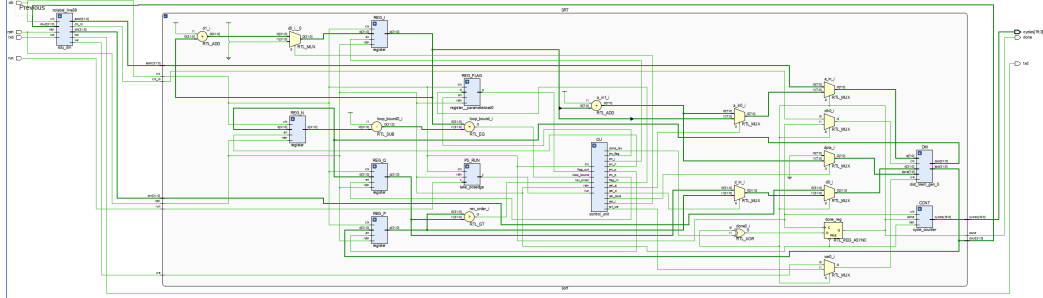

- 时间情况：

| Setup                                | Hold                             | Pulse Width                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Worst Negative Slack (WNS): 1.330 ns | Worst Hold Slack (WHS): 0.138 ns | Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3.750 ns          |
| Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns | Total Hold Slack (THS): 0.000 ns | Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns |
| Number of Failing Endpoints: 0       | Number of Failing Endpoints: 0   | Number of Failing Endpoints: 0                    |
| Total Number of Endpoints: 2631      | Total Number of Endpoints: 2631  | Total Number of Endpoints: 434                    |

All user specified timing constraints are met.


- 资源使用情况

| Name                    | Slice LUTs<br>(63400) | Slice Registers<br>(126800) | F7 Muxes<br>(31700) | F8 Muxes<br>(15850) | Slice<br>(15850) | LUT as Logic<br>(63400) | LUT as Memory<br>(19000) | Bonded IOB<br>(210) | BUFGCTRL<br>(32) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| sort_out                | 1428                  | 742                         | 159                 | 4                   | 466              | 1172                    | 256                      | 22                  | 3                |
| nolabel_line38 (sdu_dm) | 970                   | 577                         | 31                  | 4                   | 345              | 970                     | 0                        | 0                   | 1                |
| SRT (sort)              | 458                   | 165                         | 128                 | 0                   | 136              | 202                     | 256                      | 0                   | 0                |
| CCNT (cycle_counter)    | 25                    | 25                          | 0                   | 0                   | 8                | 25                      | 0                        | 0                   | 0                |
| CU (control_unit)       | 70                    | 8                           | 0                   | 0                   | 31               | 70                      | 0                        | 0                   | 0                |
| DM (dist_mem_gen_0)     | 289                   | 0                           | 128                 | 0                   | 85               | 33                      | 256                      | 0                   | 0                |
| PS_RUN (take_posedg)    | 1                     | 2                           | 0                   | 0                   | 2                | 1                       | 0                        | 0                   | 0                |
| REG_FLAG (register_)    | 0                     | 1                           | 0                   | 0                   | 1                | 0                       | 0                        | 0                   | 0                |
| REG_I (register)        | 27                    | 32                          | 0                   | 0                   | 17               | 27                      | 0                        | 0                   | 0                |
| REG_N (register_0)      | 31                    | 32                          | 0                   | 0                   | 14               | 31                      | 0                        | 0                   | 0                |
| REG_P (register_1)      | 16                    | 32                          | 0                   | 0                   | 19               | 16                      | 0                        | 0                   | 0                |
| REG_Q (register_2)      | 16                    | 32                          | 0                   | 0                   | 16               | 16                      | 0                        | 0                   | 0                |

## 测试结果与分析


- 电脑端显示如下：



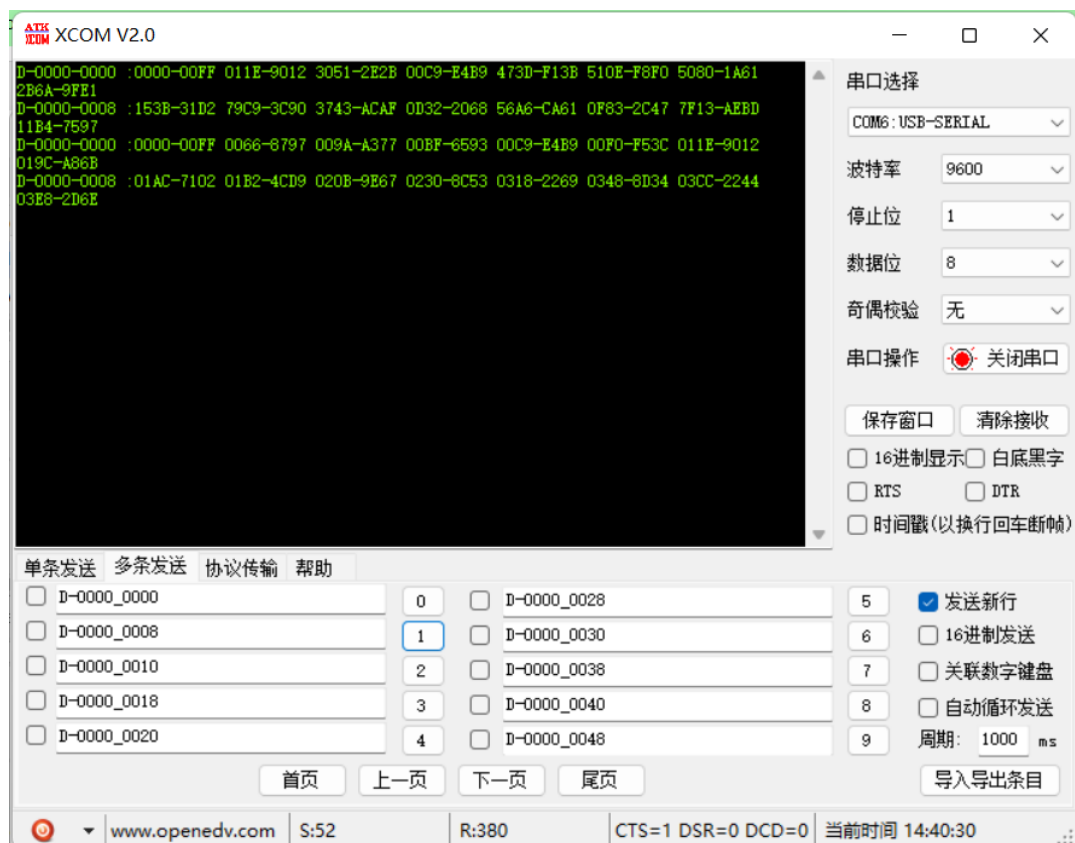

。前两行是排序前的输出，后两行为排序后。

- 显示的排序用时如下：（右移后的）

 

## 总结

- 上学期数电实验已经做过了类似的内容，所以这次实验本身内容不算难。
  - 但是提供的SDU模块是个巨无霸，导致满足时间要求变得困难了一些。

